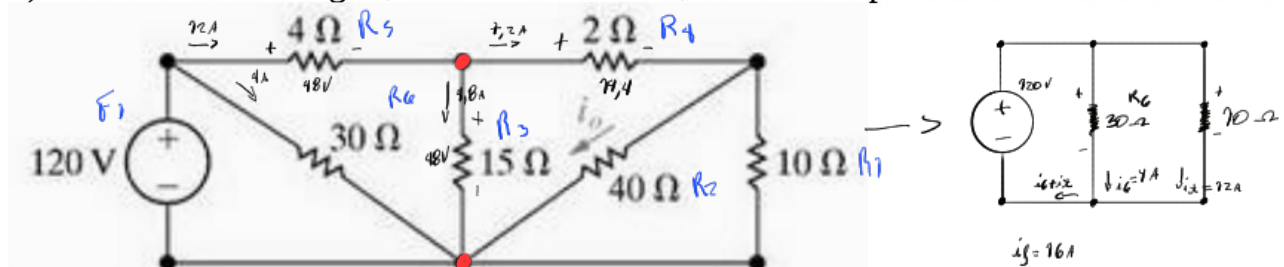


1) Para o circuito a seguir, determinar tensões, correntes e potências em cada elemento.



	Tensão	Corrente	Potência
R1	57,6	5,76	331,97
R2	57,6	1,14	82,98
R3	92V	4,8A	395,0
R4	74,4V	4,2A	313,68
R5	48V	12A	576
R6	720V	9A	6480V
F1	120V	16A	1920


$$R_5 = 4 \cdot 12 = 48V$$

$$R_3 \rightarrow 120 - 48 = 72 \cdot i_3 \rightarrow i_3 = 4,8A$$


$$R_4 \rightarrow 120 - 48 - 72 \cdot 1 = 70 \cdot i_4 \rightarrow i_4 = 5,76A$$

* Resistores de 10Ω e 20Ω compartilham o mesmo diferença de potencial

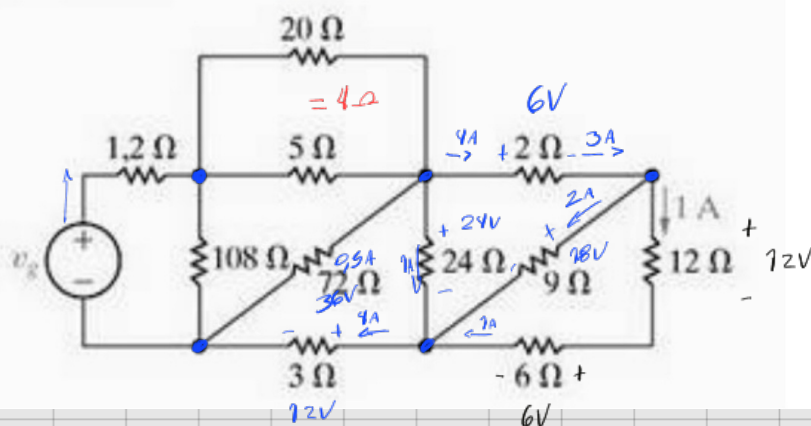2) Para o circuito a seguir, determinar o valor da tensão da fonte.



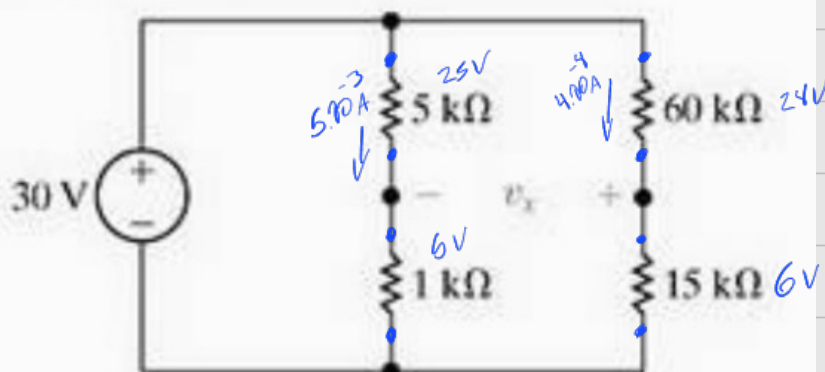3) Para o circuito a seguir, determinar o valor da tensão v_x .



* A diferença é de 1V

4)

3.55
PSPICE

No circuito da Figura P3.55(a), o dispositivo rotulado D representa um componente cujo circuito equivalente é mostrado na Figura P3.55(b). Os rótulos nos terminais de D mostram como o dispositivo está ligado ao circuito. Determine v_x e a potência absorvida pelo dispositivo.

Figura P3.55

