
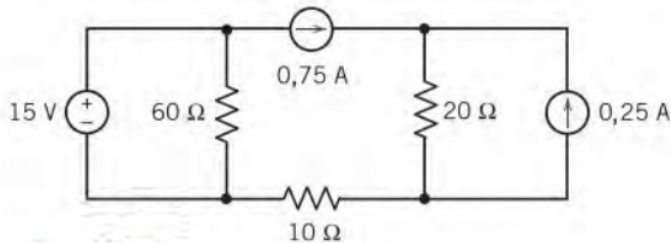


LISTA DE EXERCÍCIOS 2a*

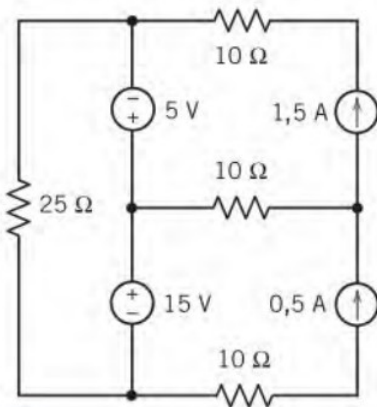
P 3.2-13 Determine a tensão e a corrente nos componentes do circuito da Figura P 3.2-13.




P 3.2-14 Determine a tensão e a corrente nos componentes do circuito da Figura P 3.2-14.



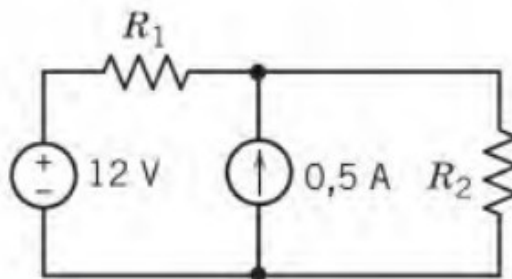
P 3.2-19 A fonte de tensão da Figura P 3.2-19 fornece uma potência de 3,6 W. A fonte de corrente fornece 4,8 W. Determine o valor das resistências R_1 e R_2 .



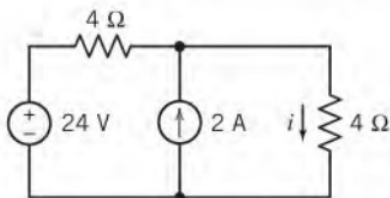P 3.2-20 Determine o valor da corrente i no circuito da Figura P 3.2-20.



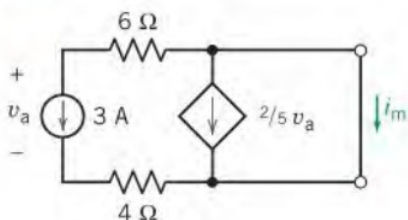P 3.2-21 Determine o valor da corrente i_m no circuito da Figura P 3.2-21a.



P 3.2-29 A fonte de tensão do circuito da Figura 3.2-29 fornece uma potência de 2 W. O valor da tensão no resistor de $25\ \Omega$ é $v_2 = 4\text{ V}$. Determine o valor da resistência R_1 e do ganho G da FCCC.

