
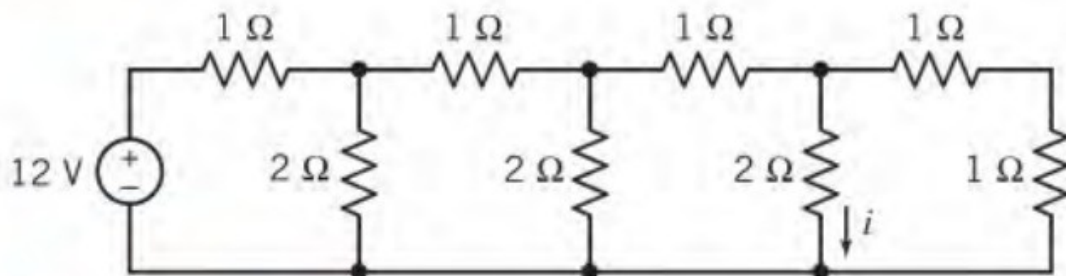


LISTA DE EXERCÍCIOS 3a*

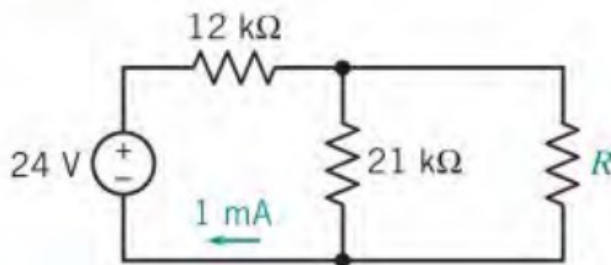
P 3.6-3 Determine o valor de i no circuito da Figura P 3.6-3 usando as reduções necessárias e o princípio de divisão de corrente.




P 3.6-7 Determine o valor da resistência R na Figura P 3.6-7.



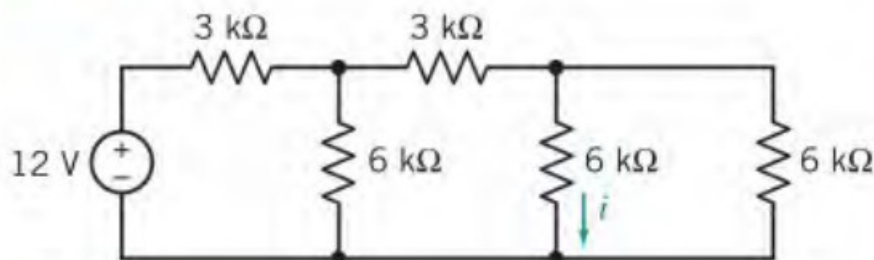
P 3.6-9 Determine o valor da corrente i na Figura P 3.6-9.



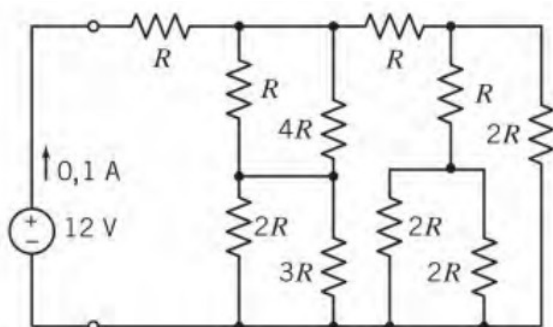
P 3.6-14 Os valores de todas as resistências do circuito da Figura P 3.6-14 são múltiplos de R . Determine o valor de R .



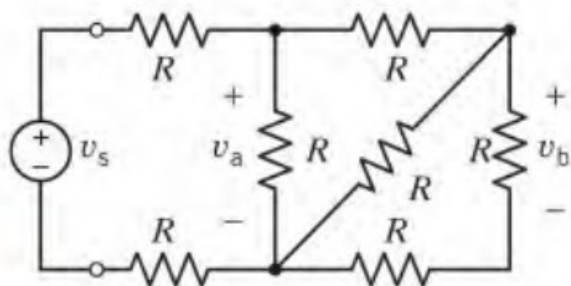
P 3.6-15 O circuito da Figura P 3.6-15 contém sete resistores, todos de resistência R . A entrada do circuito é a tensão v_s da fonte de tensão. O circuito tem duas saídas, v_a e v_b . Expresse o valor das tensões de saída em função do valor da tensão de entrada.



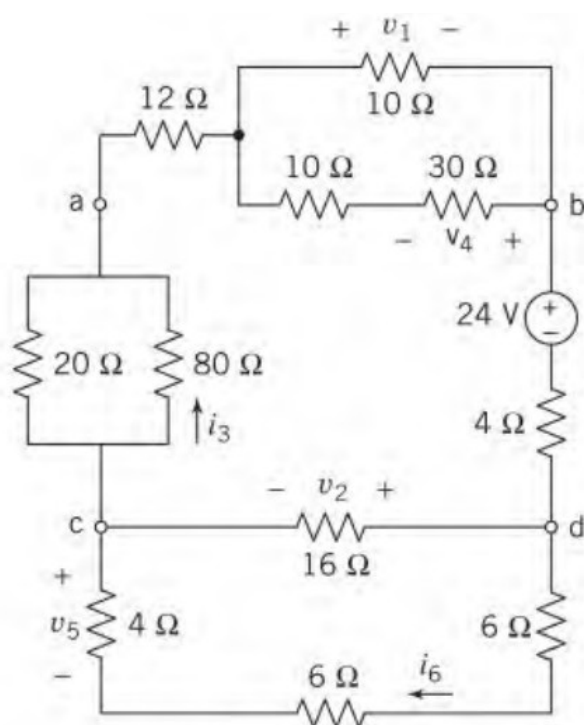
P 3.6-19 Determine o valor de v_1 , v_2 , i_3 , v_4 , v_5 e i_6 na Figura P 3.6-19.



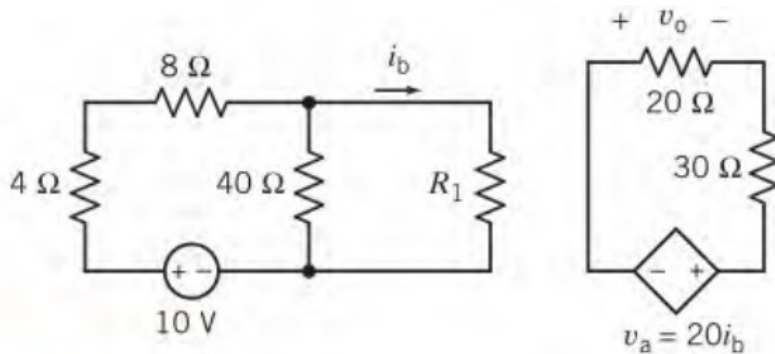P 3.6-40 Considere o circuito da Figura P 3.6-40. Dado que a tensão da fonte de tensão dependente é $v_a = 8 \text{ V}$, determine o valor de R_1 e v_o .



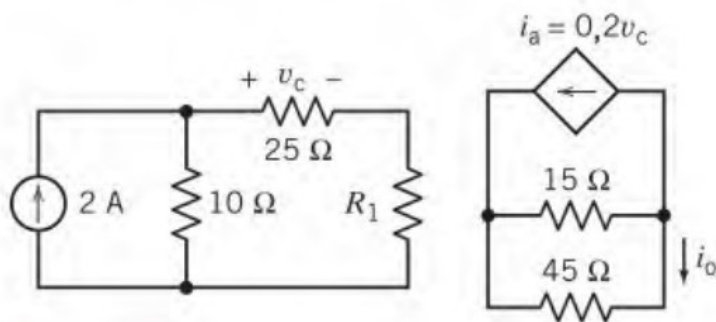P 3.6-41 Considere o circuito da Figura P 3.6-41. Dado que a corrente da fonte de corrente dependente é $i_a = 2 \text{ A}$, determine o valor de R_1 e i_o .



P 3.6-42 Determine o valor de i_a , i_b , i_2 e v_1 no circuito da Figura P 3.6-42.

