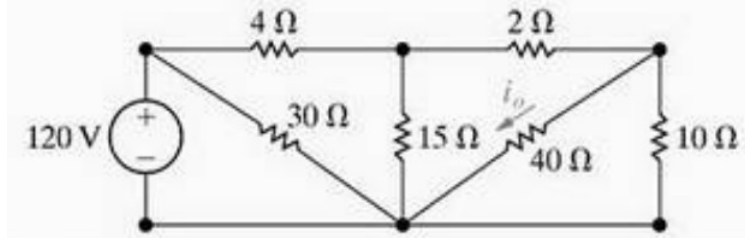


INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

CAMPUS SÃO JOSÉ
CURSO ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES
CIRCUITOS ELÉTRICOS I


LISTA DE EXERCÍCIOS 4a* - **RESOLUÇÃO**

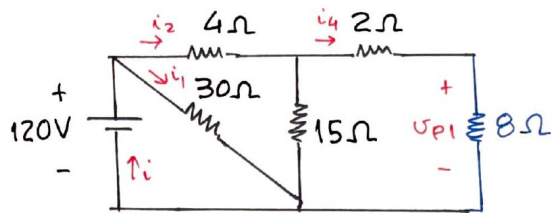1) Para o circuito a seguir, determinar tensões, correntes e potências em cada elemento.




paralelo

$$R_{P1} = \frac{10 \times 40}{10 + 40} \Rightarrow R_{P1} = 8\Omega$$




série:
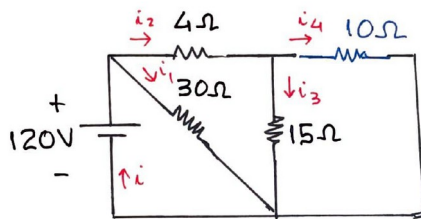
$$R_{S1} = 2 + 8 \Rightarrow R_{S1} = 10\Omega$$




paralelo:
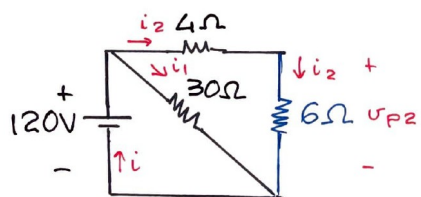
$$R_{P2} = \frac{10 \times 15}{10 + 15} \Rightarrow R_{P2} = 6\Omega$$




série:
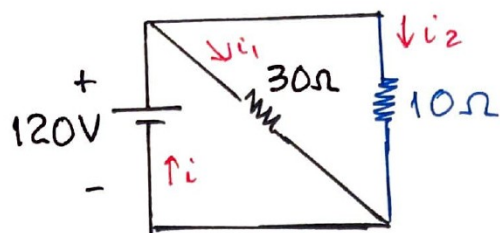
$$R_{S2} = 4 + 6 \Rightarrow R_{S2} = 10\Omega$$



paralelo:
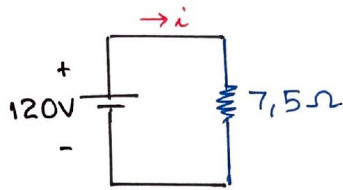
$$R_{eq} = \frac{30 \times 10}{30 + 10} \Rightarrow R_{eq} = 7,5 \Omega$$



$$i = \frac{120}{R_{eq}} = \frac{120}{7,5}$$

$$\Rightarrow i = 16 A$$

$R_1 = 30 \Omega$:

$$v_1 = 120 V \Rightarrow i_1 = \frac{120}{30} \Rightarrow i_1 = 4 A$$

$$P_1 = v_1 \cdot i_1 = 120 \times 4 \Rightarrow P_1 = 480 W$$

$$i_2 = \frac{120}{10} \Rightarrow i_2 = 12 A$$

$R_2 = 4 \Omega$:

$$i_2 = 12 A$$

$$v_2 = 4 i_2 = 4 \times 12 \Rightarrow v_2 = 48 V$$

$$P_2 = v_2 \cdot i_2 = 48 \times 12 \Rightarrow P_2 = 576 W$$

$$v_{P2} = R_{P2} \cdot i_2 = 6 \times 12 \Rightarrow v_{P2} = 72 V$$

$R_3 = 15 \Omega$:

$$v_3 = v_{P2}$$

$$v_3 = 72 V$$

$$i_3 = \frac{72}{15} \Rightarrow i_3 = 4,8 A$$

$$P_3 = v_3 \cdot i_3 = 72 \times 4,8 \Rightarrow P_3 = 345,6 W$$

$$i_4 = \frac{72}{10} \Rightarrow i_4 = 7,2 A$$

$R_4 = 2 \Omega$:

$$i_4 = 7,2 A$$

$$v_4 = 2 i_4 = 2 \times 7,2 \Rightarrow v_4 = 14,4 V$$

$$P_4 = 14,4 \times 7,2 \Rightarrow P_4 = 103,68 W$$

$$v_{P1} = R_{P1} \cdot i_4 = 8 \times 7,2 \Rightarrow v_{P1} = 57,6 V$$

$$v_5 = v_6 = v_{P1}$$

$$R_5 = 40 \Omega :$$

$$v_5 = 57,6 \text{ V}$$

$$i_5 = \frac{57,6}{40} \Rightarrow i_5 = 1,44 \text{ A}$$

$$P_5 = v_5 \cdot i_5 = 57,6 \times 1,44 \Rightarrow P_5 = 82,944 \text{ W}$$


$$R_6 = 10 \Omega :$$

$$v_6 = 57,6 \text{ V}$$

$$i_6 = \frac{57,6}{10} \Rightarrow i_6 = 5,76 \text{ A}$$


$$P_6 = 57,6 \times 5,76 \Rightarrow P_6 = 331,776 \text{ W}$$

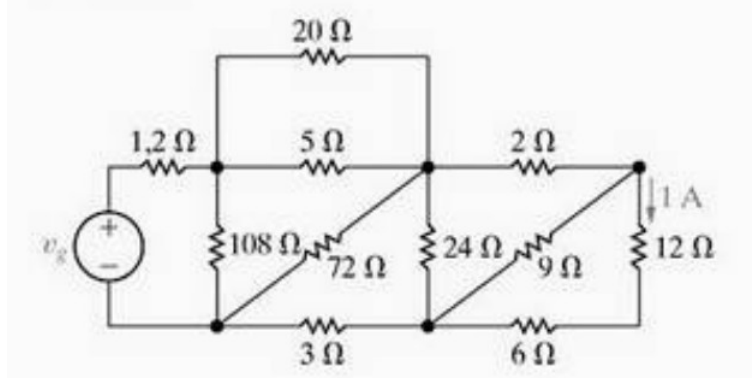2) Para o circuito a seguir, determinar o valor da tensão da fonte.



paralelo:


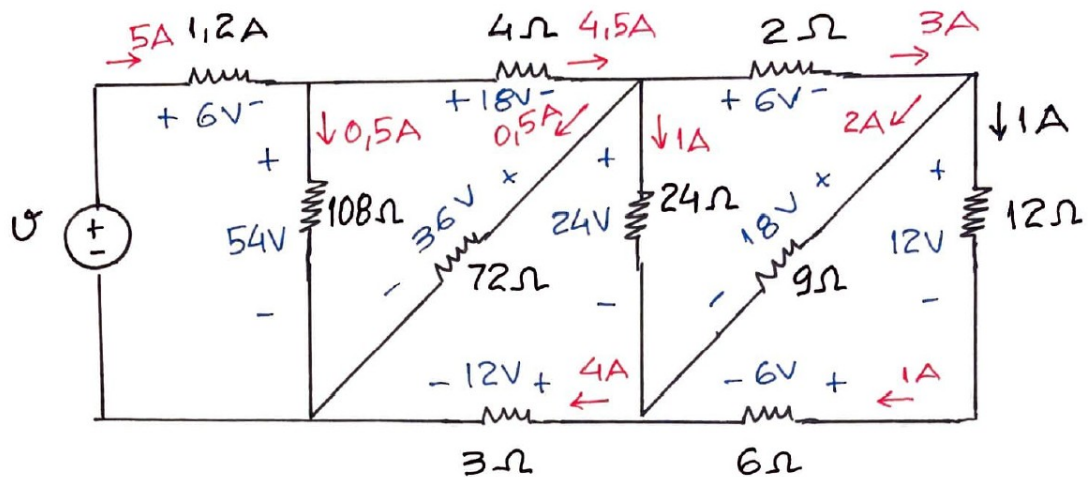
$$R_P = \frac{20 \times 5}{20 + 5} \Rightarrow R_P = 4 \Omega$$



tensão da fonte:

$$v = 6 + 54 \Rightarrow \boxed{v = 60 \text{ V}}$$

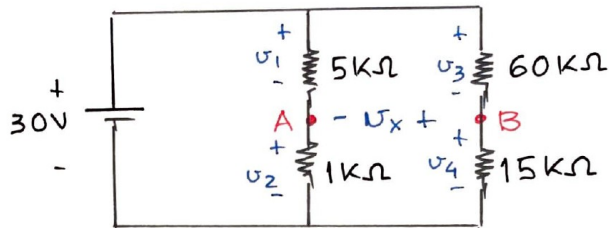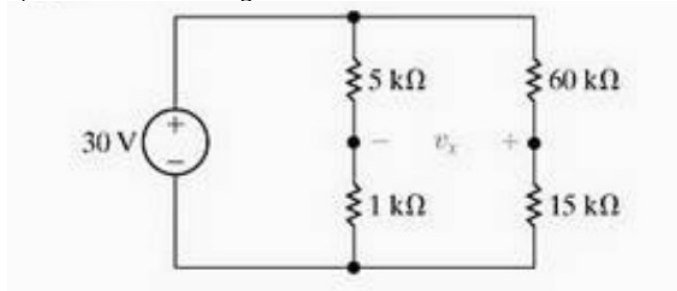3) Para o circuito a seguir, determinar o valor da tensão v_x .



divisores de tensão

$$v_1 = \frac{5}{5+1} \cdot 30 \Rightarrow v_1 = 25V$$

$$v_2 = \frac{1}{5+1} \cdot 30 \Rightarrow v_2 = 5V$$

$$v_3 = \frac{60}{60+15} \cdot 30 \Rightarrow v_3 = 24V$$

$$v_4 = \frac{15}{60+15} \cdot 30 \Rightarrow v_4 = 6V$$

$$v_A = v_2 = 5V \quad v_B = v_4 = 6V$$

$$v_x = v_B - v_A = 6 - 5 \Rightarrow \boxed{v_x = 1V}$$

$$-v_1 + v_3 + v_x = 0$$

$$\Rightarrow v_x = v_1 - v_3$$

$$v_x = 25 - 24 \Rightarrow v_x = 1V$$

$$-v_2 - v_x + v_4 = 0$$



$$\Rightarrow v_x = v_4 - v_2 = 6 - 5 \Rightarrow v_x = 1V$$

4)

3.55
PSPICE

No circuito da Figura P3.55(a), o dispositivo rotulado D representa um componente cujo circuito equivalente é mostrado na Figura P3.55(b). Os rótulos nos terminais de D mostram como o dispositivo está ligado ao circuito. Determine v_x e a potência absorvida pelo dispositivo.


Figura P3.55

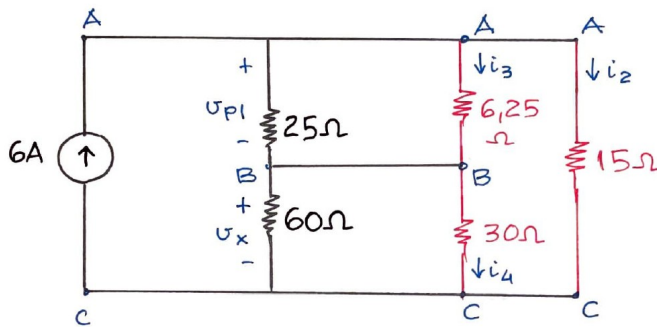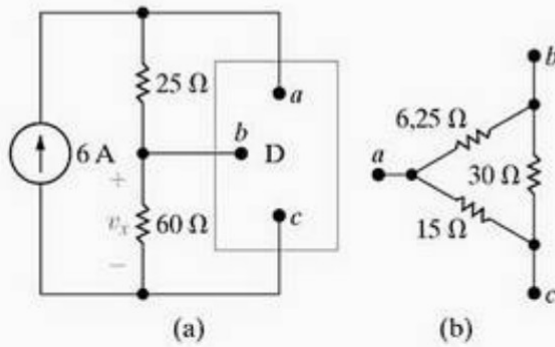

paralelo:


$$R_{P1} = \frac{25 \times 6,25}{25 + 6,25} \Rightarrow R_{P1} = 5 \Omega$$
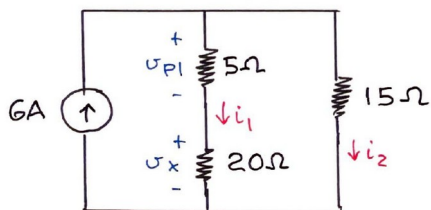
$$R_{P2} = \frac{60 \times 30}{60 + 30} \Rightarrow R_{P2} = 20 \Omega$$



série:
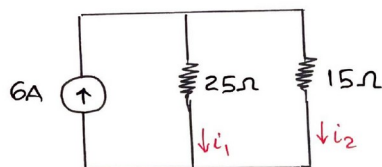
$$R_{S1} = 5 + 20 \Rightarrow R_{S1} = 25 \Omega$$



divisores de corrente:

$$i_1 = \frac{15}{25+15} \cdot 6 \Rightarrow i_1 = 2,25 \text{ A}$$

$$i_2 = \frac{25}{25+15} \cdot 6 \Rightarrow i_2 = 3,75 \text{ A}$$

$$U_x = 20 i_1 = 20 \times 2,25 \Rightarrow \boxed{U_x = 45 \text{ V}}$$

$$U_{P1} = 5 i_1 = 5 \times 2,25 \Rightarrow U_{P1} = 11,25 \text{ V}$$

$$i_3 = \frac{U_{P1}}{6,25} = \frac{11,25}{6,25} \Rightarrow i_3 = 1,8 \text{ A}$$

$$i_4 = \frac{U_{P2}}{30} = \frac{45}{30} \Rightarrow i_4 = 1,5 \text{ A}$$

$$U_{P2} = U_x$$

$$P = R i^2$$

$$\underline{R' = 6,25 \Omega :}$$

$$P' = 6,25 \times i_3^2 = 6,25 \times 1,8^2$$

$$\Rightarrow P' = 20,25 \text{ W}$$

$$\underline{R'' = 30 \Omega :}$$

$$P'' = 30 \times i_4^2 = 30 \times 1,5^2$$

$$\Rightarrow P'' = 67,5 \text{ W}$$

$$\underline{R''' = 15 \Omega :}$$

$$P''' = 15 \times i_2^2 = 15 \times 3,75^2$$

$$\Rightarrow P''' = 210,9375 \text{ W}$$

POTÊNCIA ABSORVIDA PELO DISPOSITIVO:

$$P = P' + P'' + P'''$$

$$P = 20,25 + 67,5 + 210,9375$$

$$\Rightarrow \boxed{P = 298,6875 \text{ W}}$$