
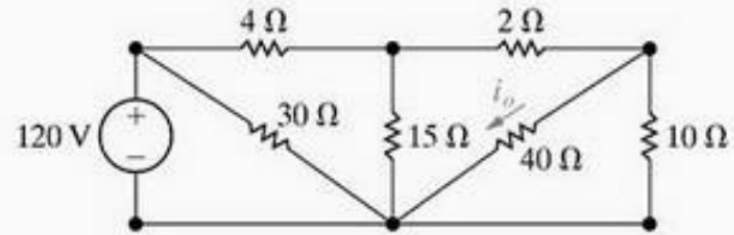


LISTA DE EXERCÍCIOS 4a*

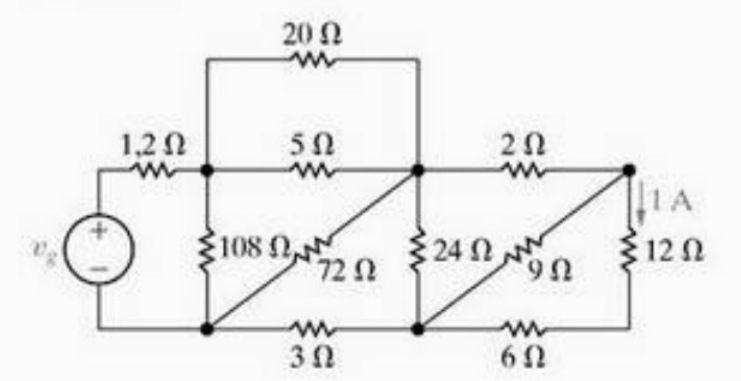
- 1) Para o circuito a seguir, determinar tensões, correntes e potências em cada elemento.



- 2) Para o circuito a seguir, determinar o valor da tensão da fonte.



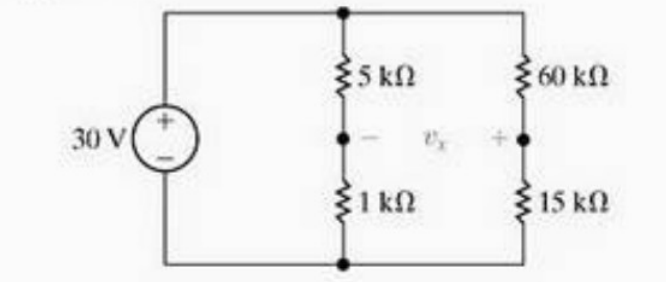- 3) Para o circuito a seguir, determinar o valor da tensão v_x .



- 4)

3.55 No circuito da Figura P3.55(a), o dispositivo rotulado D representa um componente cujo circuito equivalente é mostrado na Figura P3.55(b). Os rótulos nos terminais de D mostram como o dispositivo está ligado ao circuito. Determine v_x e a potência absorvida pelo dispositivo.

Figura P3.55

