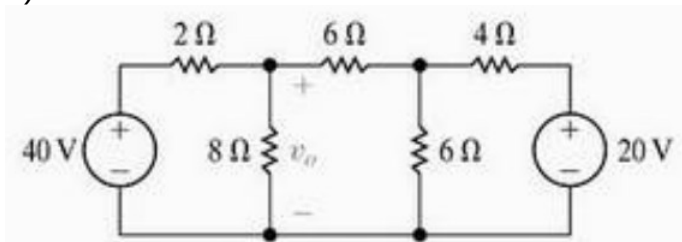


Análise de Malhas - Lista de Exercícios 1*


Para os circuitos apresentados, utilizando análise de malhas, determinar:

- a) as **tensões** e **correntes** em cada resistor;
b) a **potência** associada a cada elemento (fontes / resistores).


1)




2)

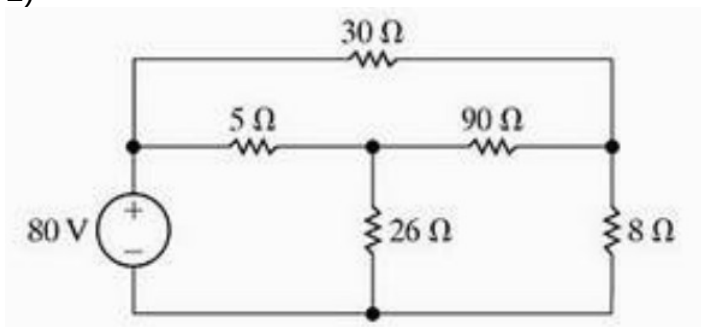


3)

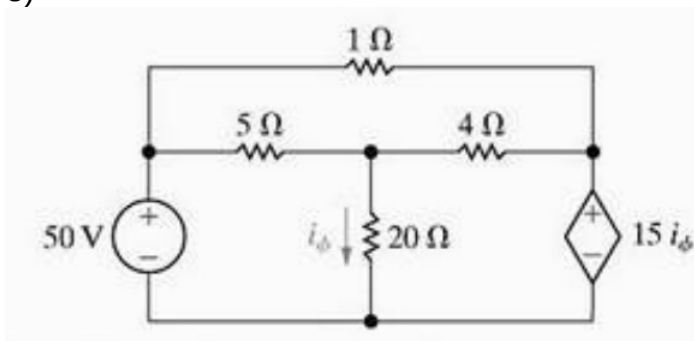


4)

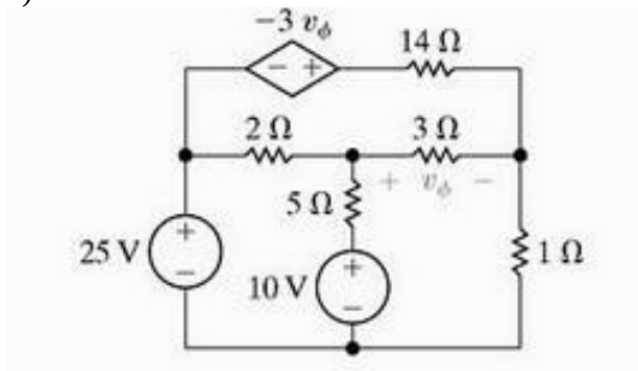


5)

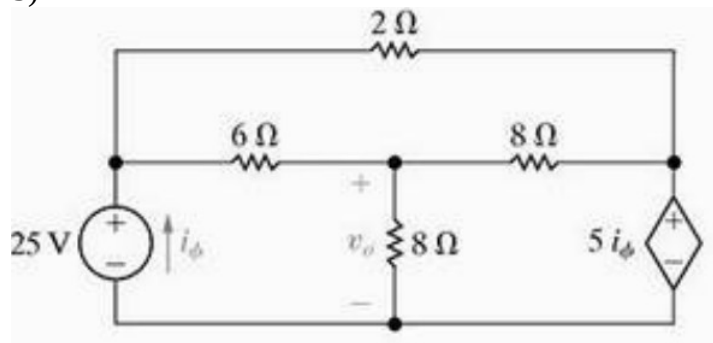


6)

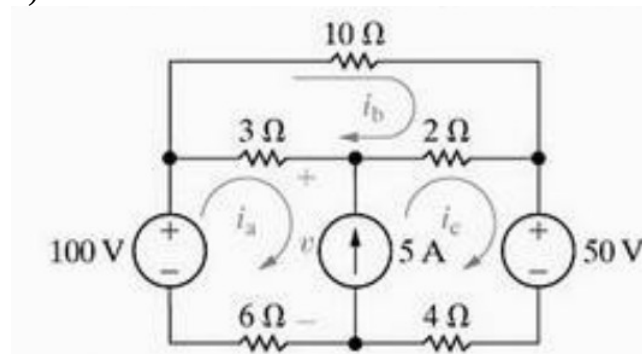


7)

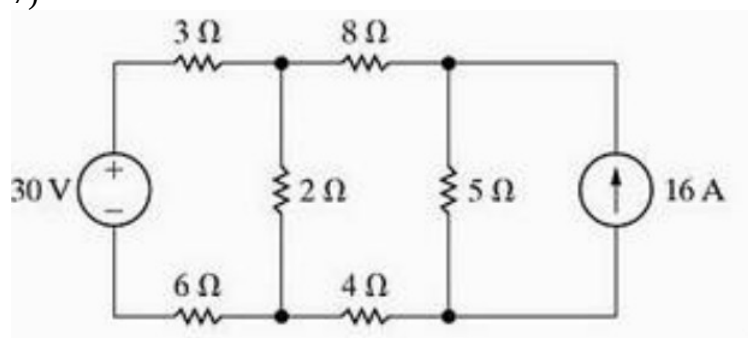


8)

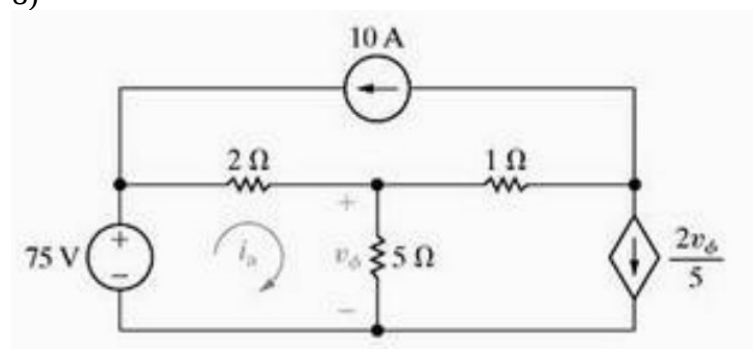


9)

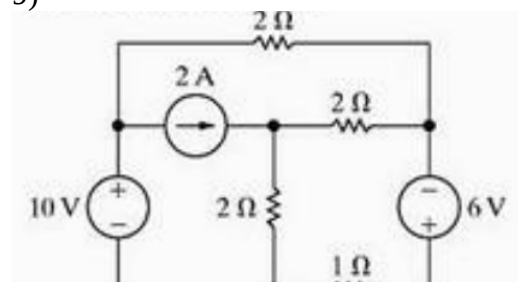


10)

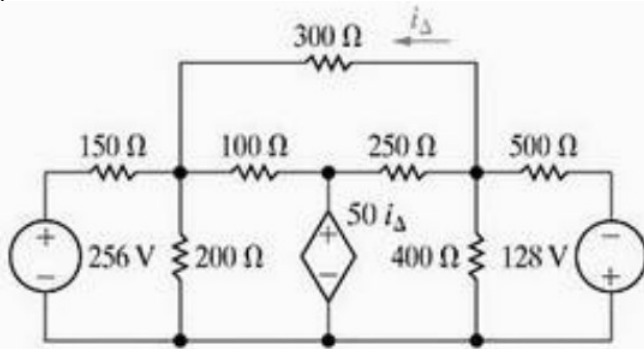


11)

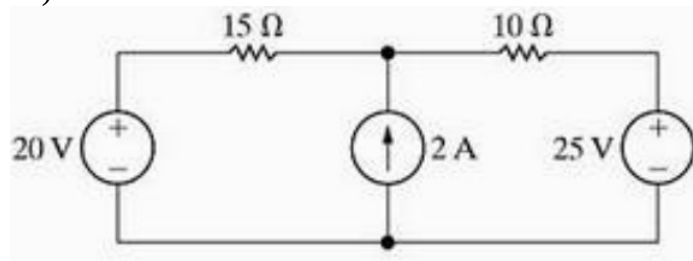


12)

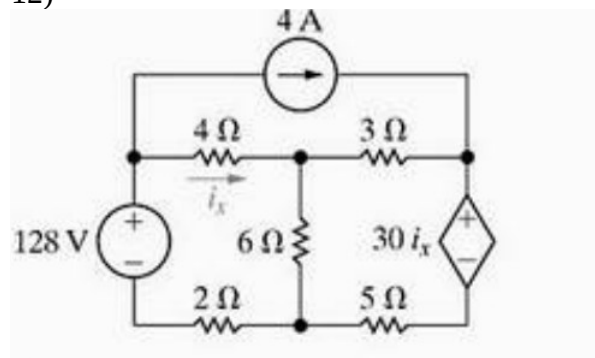


13)

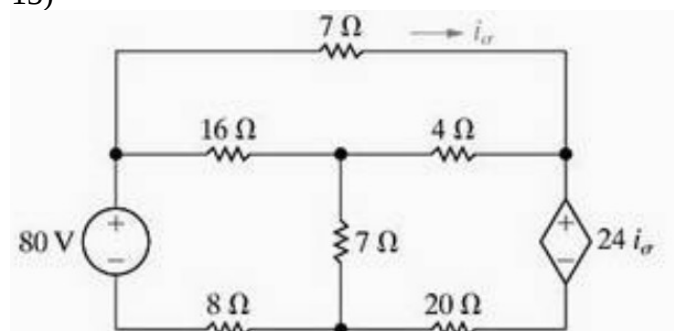


14)

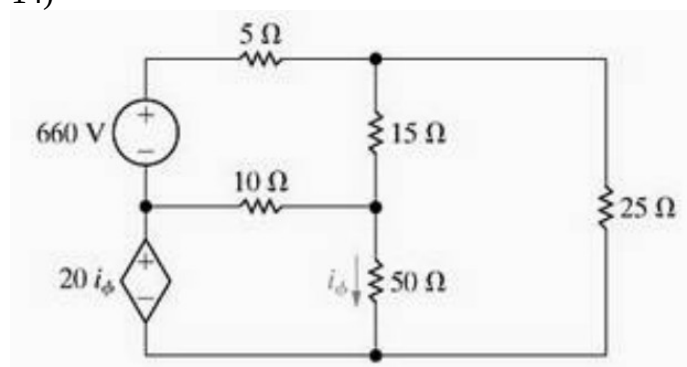


15)

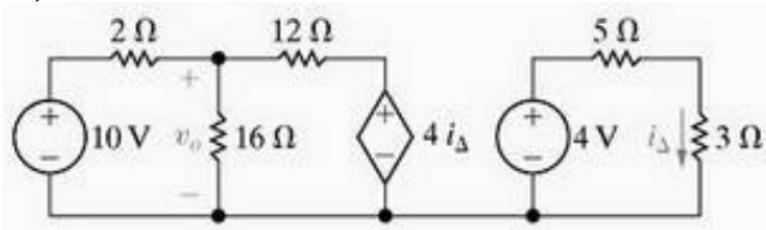


16)

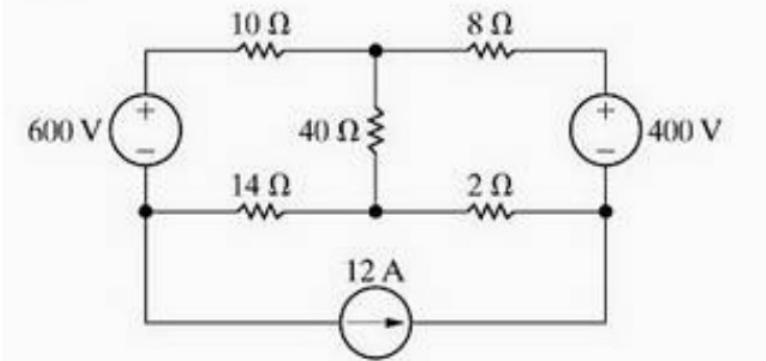

17)

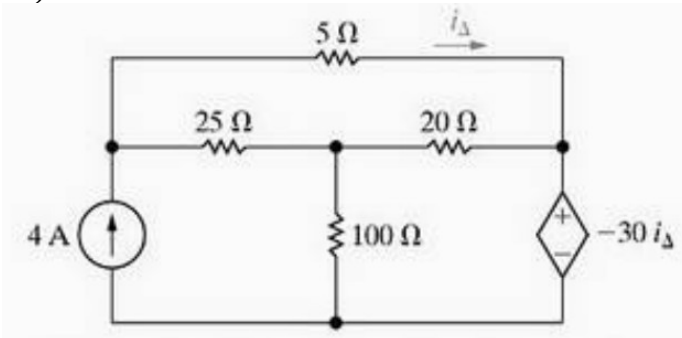

18)

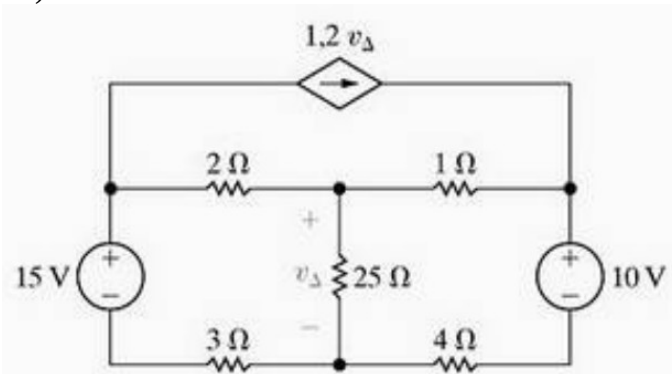

19)

