
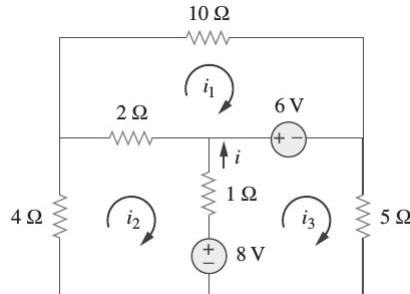


Análise de Malhas - Lista de Exercícios 2*

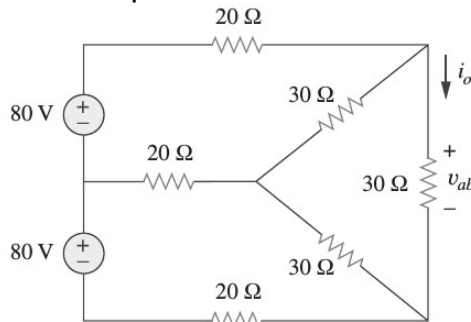
3.41 Aplique análise de malhas para determinar i no circuito abaixo.




3.43 Use a análise de malhas para determinar V_{ab} e i_o no circuito a seguir.



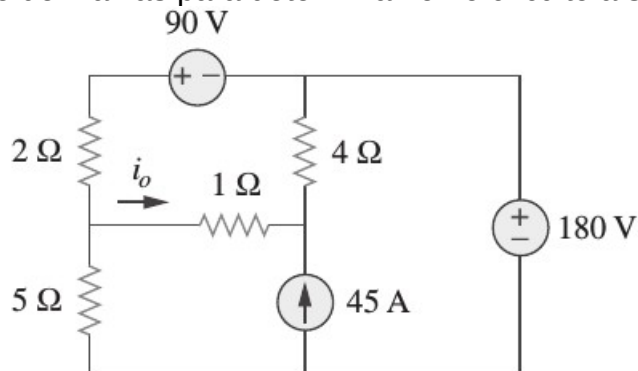3.44 Use análise de malhas para determinar i_o no circuito a seguir.




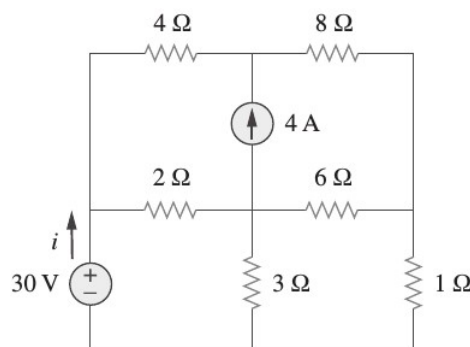3.45 Determine a corrente i no circuito abaixo.




* Problemas selecionados do livro **ALEXANDER, Charles K.; SADIKU, Matthew N.O. Fundamentos de Circuitos Elétricos.**

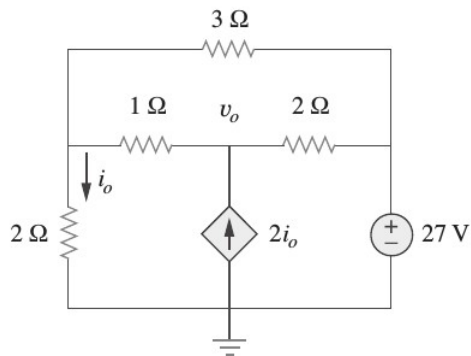
3.49 Determine v_o e i_o no circuito a seguir.



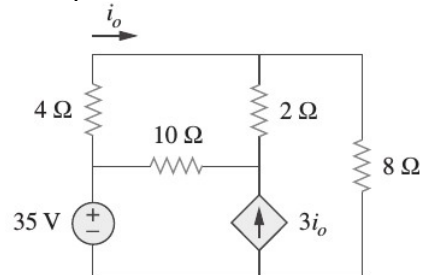
3.50 Use a análise de malhas para determinar a corrente i_o no circuito a seguir.



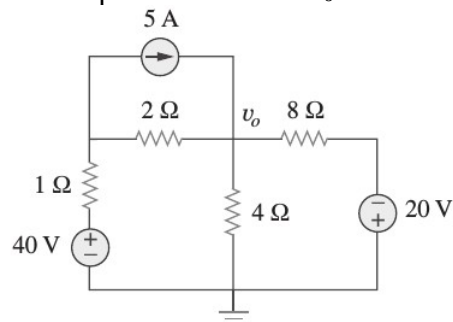3.51 Aplique análise de malhas para determinar v_o no circuito a seguir.



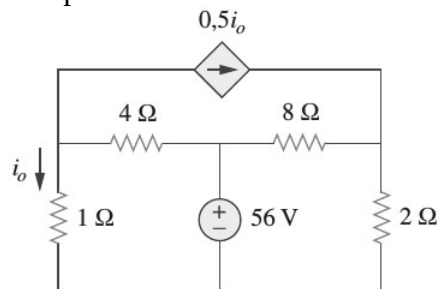3.60 Calcule a potência dissipada em cada resistor no circuito a seguir.



3.61 Calcule o ganho de corrente i_o/i_s no circuito a seguir.

