


EXEMPLOS

Para os circuitos a seguir, determinar:


- a resistência equivalente vista pela fonte;
- a tensão, a corrente e a potência em cada elemento.

Parte I:


1)

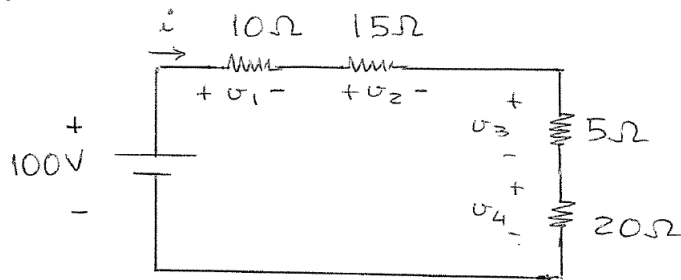


2)

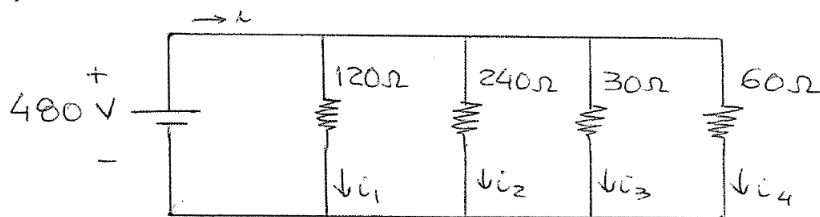

3)

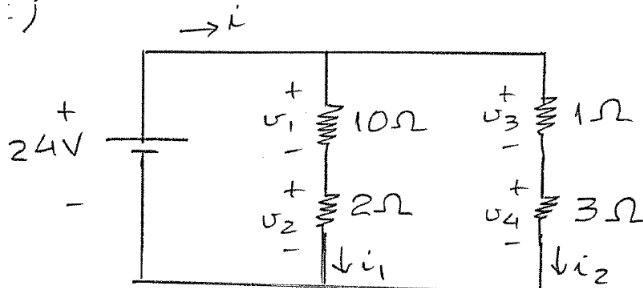

4)

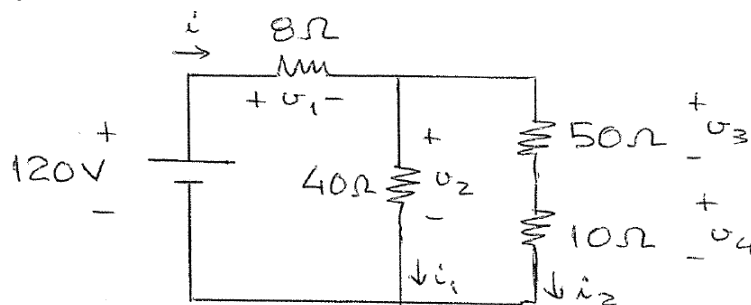

Parte II:

