

Análise Nodal – Lista de Exercícios 3*

P 4.3-3 Determine a tensão de nó v_a no circuito da Figura P 4.3-3.

Resposta: $v_a = 7 \text{ V}$

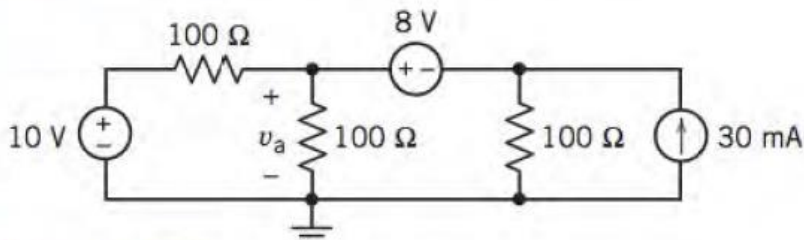


FIGURA P 4.3-3

P 4.3-4 Determine a tensão de nó v_a no circuito da Figura P 4.3-4.

Resposta: $v_a = 4 \text{ V}$

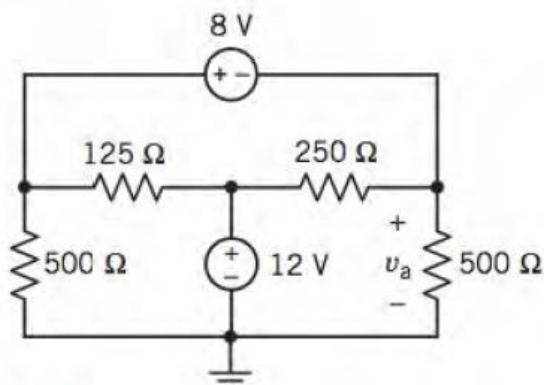


FIGURA P 4.3-4

P 4.4-3 Determine o valor da tensão de nó v_b no circuito da Figura P 4.4-3.

Resposta: $v_b = 1,5 \text{ V}$

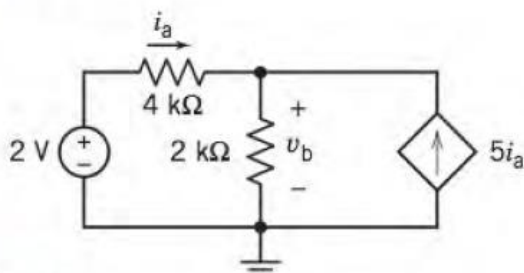


FIGURA P 4.4-3

P 4.4-7 Determine o valor da corrente i_c na Figura P 4.4-7.

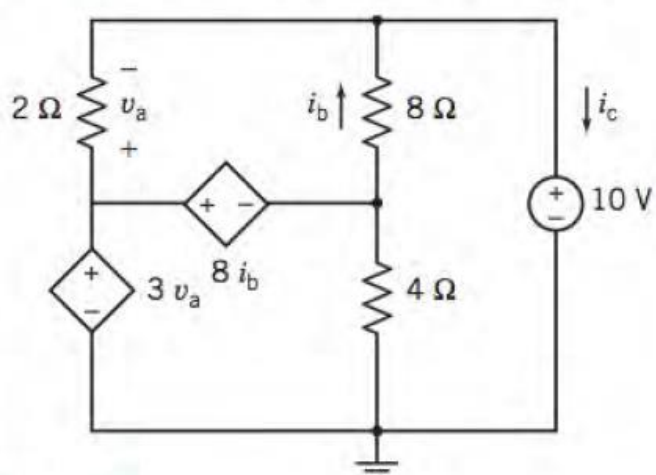


FIGURA P 4.4-7

P 4.4-8 Determine o valor da potência fornecida pela fonte dependente na Figura P 4.4-8.

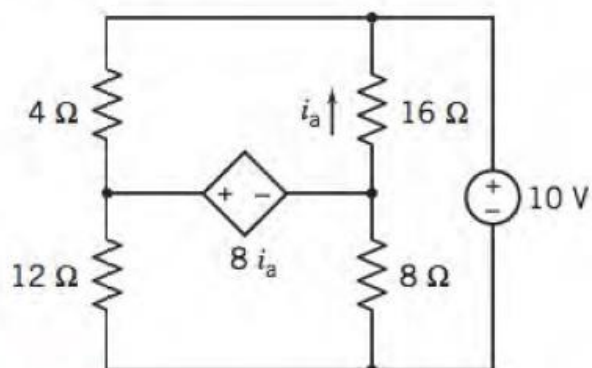


FIGURA P 4.4-8

*Fonte: Richard C. Dorf, James A. Svoboda **Introdução aos Circuitos Elétricos**