

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA


INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
CAMPUS SÃO JOSÉ
CURSO ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES
CIRCUITOS ELÉTRICOS I

Análise Nodal - exemplos 2


Para os circuitos apresentados, utilizando **análise nodal**, determinar:

- as **tensões** e **correntes** em cada resistor;
- a **potência** associada a cada elemento (fontes / resistores).


1)

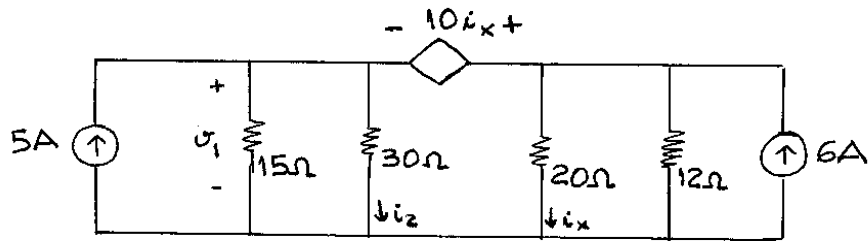

2)

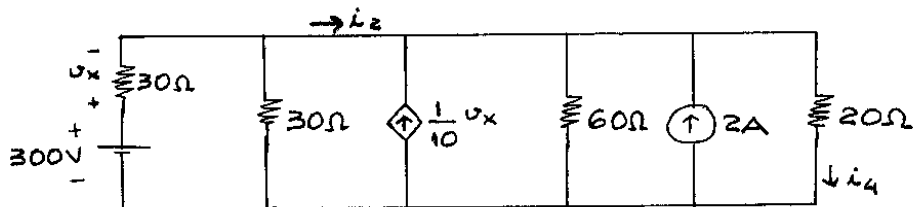

3)

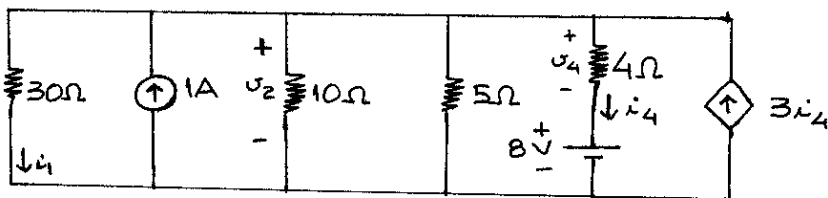

4)

