

ANÁLISE NODAL

Consiste na aplicação da **lei das correntes de Kirchhoff** aos nós do circuito. O resultado dessa aplicação é expresso em termos de **tensões nodais** (tensão de cada nó em relação ao nó de referência).


PROCEDIMENTOS:

1. Identificar os nós do circuito e escolher um nó de referência;
2. Designar as tensões dos demais nós com relação ao nó de referência;
3. Aplicar a lei das correntes de Kirchhoff aos nós (exceto ao nó de referência);
4. Resolver o sistema de equações para obter as tensões nodais;
5. Utilizar as tensões obtidas para calcular as grandezas desejadas.


EXEMPLOS:

Obter tensões, correntes e potências em cada elemento (resistores / fontes), utilizando a análise nodal.


1)

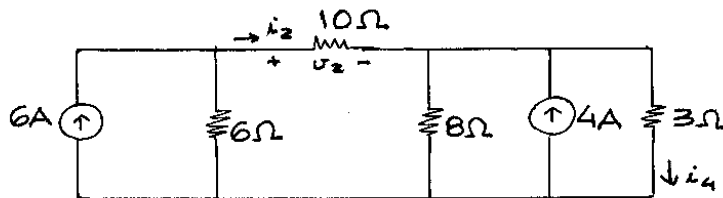


2)

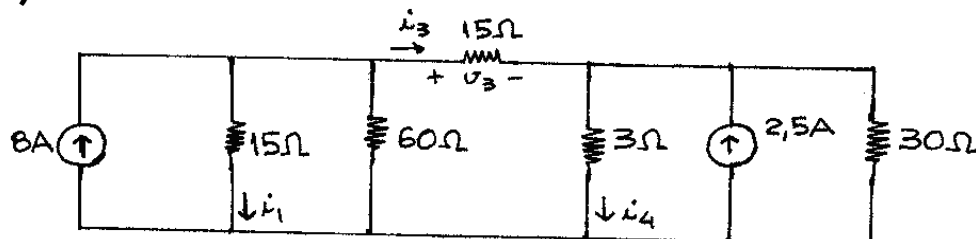


3)

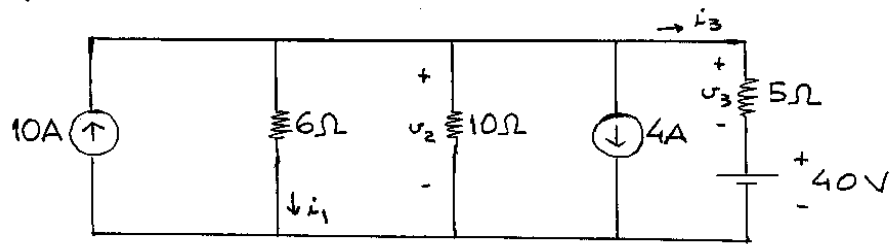

4)

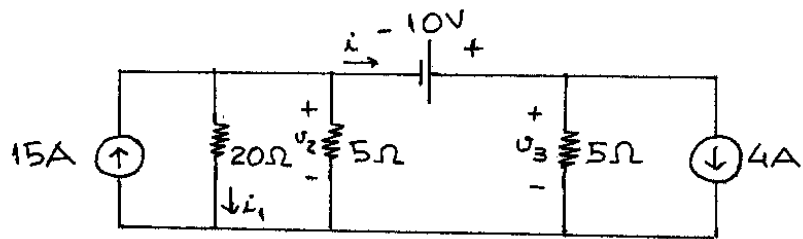

5)

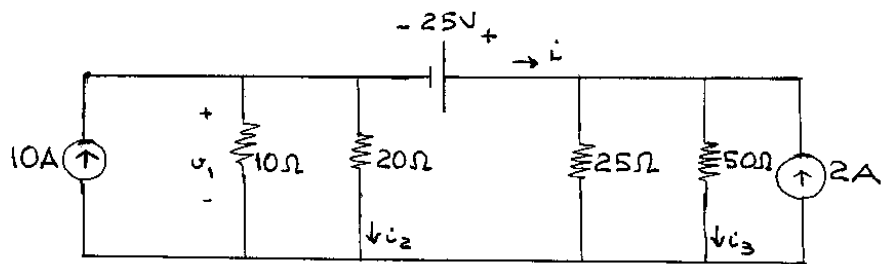

6)

